

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES - TURMA C

Relatório

Trabalho V: Projeto do Banco de Registradores do MIPS

Aluno:

Lucas SANTOS - 14/0151010

Professor:

Ricardo JACOBI

28 de outubro de 2016



1 Objetivo

Projetar, simular e sintetizar um banco de registradores similar ao utilizado no MIPS, no ambiente *Quartus / ModelSim-Altera*.

2 Características do Banco de Registradores

- 32 registradores de 32 bits;
- Dois barramentos de leitura;
- Um barramento para escrita de dado, que depende de habilitação;
- Registrador 0 (índice zero) é constante, não pode ser alterado. Qualquer leitura deste registrador retorna o valor zero e escritas não afetam o seu valor.

3 Interface do Banco de Registradores

- ENTRADAS
 - **Clk**: relógio do circuito;
 - **WrEn**: habilitação de escrita. Ao ser acionado, o registrador endereçado por *WAdd* é escrito com o valor presente no barramento *WData* na transição de subida do relógio;
 - **WData**: valor a ser escrito no registrador endereçado por *Wadd*, 32 bits;
 - **RAdd1**: endereço do registrador a ser lido em *R1*, 5 bits;
 - **RAdd2**: endereço do registrador a ser lido em *R2*, 5 bits.
- SAÍDAS
 - **R1**: porta de saída para leitura do registrador endereçado por *RAdd1*;
 - **R2**: porta de saída para leitura do registrador endereçado por *RAdd2*.

4 Descrição do trabalho

O código desenvolvido para a resolução do problema foi relativamente simples. Se ocorrer uma borda de subida no *Clk*, a habilitação de escrita é verificada, se a mesma estiver ativa, o conteúdo *WData* é escrito no registrador[*WAdd*]. Independente da habilitação de escrita ou do *Clk*, o processo de leitura sempre é efetuado, sendo que o conteúdo do registrador[*RAdd1*] é copiado para a saída *R1* e o conteúdo do registrador[*RAdd2*] é copiado para a saída *R2*.

O *Test Bench* foi desenvolvido de acordo com os 3 casos de testes requisitados, sendo eles:

- 1: Escrever uma sequência de valores 1, 2, 3, 4 ... 31 nos registradores do banco e, após, realizar a leitura de todos os registradores, em todas as combinações possíveis:
 - Leitura em *R1*;
 - Leitura em *R2*;
 - Leitura simultânea em ambos (*R1* e *R2* apresentam o mesmo registrador).
- 2: Escrever no registrador zero e verificar se ele não é alterado;
- 3: Escrita e leitura no mesmo ciclo, do mesmo registrador.

5 Códigos

5.1 Código do Banco de Registradores

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

-- Trabalho 5: Organizacao e Arquitetura de Computadores
-- Lucas Nascimento Santos Souza - 14/0151010

-- Projeto de um Banco de Registradores em VHDL
--      # 32 registradores de 32 bits;
--      # Dois barramentos de leitura;
--      # Um barramento para escrita de dado;
--      # Registrador 0 (índice zero) é constante, não pode ser alterado. Qualquer leitura deste
--      registrador retorna o valor zero e escritas não afetam o seu valor.

-- Formato do Banco de Registradores
entity BREG_OAC is
    -- WSIZE: o tamanho da palavra do banco de registradores;
    generic (WSIZE : natural := 32);
    port ( clk, wren : in std_logic;
          radd1, radd2, wadd : in std_logic_vector(4 downto 0);
          wdata : in std_logic_vector(WSIZE-1 downto 0);
          r1, r2 : out std_logic_vector(WSIZE-1 downto 0));
end BREG_OAC;

-- ENTRADAS
--      # Clk: relógio do circuito;
--      # WrEn: habilitação de escrita. Ao ser acionado, o registrador endereçado por WAdd é escrito
--      com o valor presente no barramento WData na transição de subida do relógio;
--      # WData: valor a ser escrito no registrador endereçado por Wadd, 32 bits;
--      # RAdd1: endereço do registrador a ser lido em R1, 5 bits;
--      # RAdd2: endereço do registrador a ser lido em R2, 5 bits;

-- SAIDAS
--      # R1: porta de saída para leitura do registrador endereçado por RAdd1;
--      # R2: porta de saída para leitura do registrador endereçado por RAdd2.

architecture comportamento of BREG_OAC is
    -- 32 registradores de 32 bits inicializados com 0
    type registradores is array(WSIZE-1 downto 0) of std_logic_vector(WSIZE-1 downto 0);
    signal registrador : registradores := ((others => (others => '0')));

begin

processo_breg: process (Clk, RAdd1, RAdd2) begin

    -- Barramentos de leitura
    -- R1 <= registrador[RAdd1]
    R1 <= registrador(to_integer(unsigned(RAdd1)));
    -- R2 <= registrador[RAdd2]
    R2 <= registrador(to_integer(unsigned(RAdd2)));

end process;

end comportamento;
```

```

    if(rising_edge(Clk)) then
        -- Barramento de escrita
        if ((WrEn = '1') and (to_integer(unsigned(WAdd)) /= 0)) then
            -- registrador[WAdd] <= WData
            registrador(to_integer(unsigned(WAdd))) <= WData;
        end if;
    end if;

end process;

end architecture;

```

5.2 Código do *Test Bench*

```
-- Copyright (C) 1991-2013 Altera Corporation
-- Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
-- and other software and tools, and its AMPP partner logic
-- functions, and any output files from any of the foregoing
-- (including device programming or simulation files), and any
-- associated documentation or information are expressly subject
-- to the terms and conditions of the Altera Program License
-- Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
-- Agreement, or other applicable license agreement, including,
-- without limitation, that your use is for the sole purpose of
-- programming logic devices manufactured by Altera and sold by
-- Altera or its authorized distributors. Please refer to the
-- applicable agreement for further details.

-- *****
-- This file contains a Vhdl test bench template that is freely editable to
-- suit user's needs .Comments are provided in each section to help the user
-- fill out necessary details.
-- *****
-- Generated on "10/21/2016 12:51:51"

-- Vhdl Test Bench template for design : BREG_OAC
--
-- Simulation tool : ModelSim-Altera (VHDL)
--

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

ENTITY BREG_OAC_vhd_tst IS
END BREG_OAC_vhd_tst;

ARCHITECTURE BREG_OAC_arch OF BREG_OAC_vhd_tst IS
-- constants
-- signals
    SIGNAL clk : STD_LOGIC := '0';
    SIGNAL r1 : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
    SIGNAL r2 : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
    SIGNAL radd1 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
    SIGNAL radd2 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
    SIGNAL wadd : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
    SIGNAL wdata : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
    SIGNAL wren : STD_LOGIC;

    COMPONENT BREG_OAC
        PORT (
            clk : IN STD_LOGIC;
            r1 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
            r2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
            radd1 : IN STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
            radd2 : IN STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
            wadd : IN STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
            wdata : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
            wren : IN STD_LOGIC
```

```

    );
END COMPONENT;

BEGIN
    i1 : BREG_OAC
    PORT MAP (
-- list connections between master ports and signals
        clk => clk,
        r1 => r1,
        r2 => r2,
        radd1 => radd1,
        radd2 => radd2,
        wadd => wadd,
        wdata => wdata,
        wren => wren
    );

-- CASOS DE TESTE
--      #1 Escrever uma sequencia de valores 1, 2, 3, 4 ... 31 nos registradores do
--      banco e, apos, realizar a leitura de todos os registradores, em todas as
--      combinacoes possiveis:
--          # Leitura em r1;
--          # Leitura em r2;
--          # Leitura simultanea em ambos (r1 e r2 apresentam o mesmo registrador).
--      #2 Escrever no registrador zero e verificar se ele não é alterado;
--      #3 Escrita e leitura no mesmo ciclo, do mesmo registrador. O que acontece ?

init : PROCESS
-- variable declarations
    BEGIN
-- code that executes only once

        -----
        -- CASO #1
        -----

        -- Escrevendo nos registradores
        WrEn <= '1';

        for RegAdd in 1 to 31 loop
            Clk <= '0'; wait for 5 ns;
            WData <= std_logic_vector(to_unsigned(RegAdd, 32));
            WAdd <= std_logic_vector(to_unsigned(RegAdd, 5));
            Clk <= '1'; wait for 5 ns;
        end loop;

        -- Lendo os registradores
        WrEn <= '0';

        for RegAdd in 1 to 31 loop
            -- Lendo em R1
            Clk <= '0'; wait for 5 ns;
            RAdd1 <= std_logic_vector(to_unsigned(RegAdd, 5));
            Clk <= '1'; wait for 5 ns;
        end loop;
    end PROCESS;
end;

```

```

        -- Lendo em R2
        Clk <= '0'; wait for 5 ns;
        RAdd2 <= std_logic_vector(to_unsigned(RegAdd, 5));
        Clk <= '1'; wait for 5 ns;

        -- Lendo em ambos
        Clk <= '0'; wait for 5 ns;
        RAdd1 <= std_logic_vector(to_unsigned(RegAdd, 5));
        Clk <= '1'; wait for 5 ns;
    end loop;

-----

    -- CASO #2
    -----

    -- Escrevendo no reg[0] (registrador que nao pode ser alterado)
    WrEn <= '1';

    -- reg[0] <= -1
    Clk <= '0'; wait for 5 ns;
    WData <= X"FFFFFFFF"; WAdd <= "00000";
    Clk <= '1'; wait for 5 ns;

    -- Lendo o reg[0] em ambos
    Clk <= '0'; wait for 5 ns;
    RAdd1 <= "00000"; RAdd2 <= "00000";
    Clk <= '1'; wait for 5 ns;

    -- reg[0] deve sempre ser 0, independente de uma tentativa de escrita no mesmo
    -----

    -- CASO #3
    -----

    -- Escritura e leitura no mesmo ciclo
    Clk <= '0'; wait for 5 ns;

    -- reg[1] <= -1
    WData <= X"FFFFFFFF"; WAdd <= "00001";

    -- Lendo o reg[1] em ambos
    RAdd1 <= "00001"; RAdd2 <= "00001";

    Clk <= '1'; wait for 5 ns;
    -- Se a escrita e a leitura foram feitas em um ciclo, o valor lido eh o
    -- valor anterior do reg[1]

    Clk <= '0'; wait for 5 ns;
    Clk <= '1'; wait for 5 ns;
    -- Se mais um ciclo acontecer, o valor atual de reg[1] eh lido

    WAIT;
END PROCESS init;

```

```
always : PROCESS
-- optional sensitivity list
-- (      )
-- variable declarations
    BEGIN
        -- code executes for every event on sensitivity list
        WAIT;
END PROCESS always;
END BREG_OAC_arch;
```


6 Simulação no *ModelSim*

6.1 Caso 1

6.1.1 Escrita



Figura 1: Primeira tela da parte de escrita do Caso 1 no *ModelSim*.

 


Figura 2: Segunda tela da parte de escrita do Caso 1 no *ModelSim*.



Figura 3: Terceira tela da parte de escrita do Caso 1 no *ModelSim*.



Figura 4: Última tela da parte de escrita do Caso 1 no *ModelSim*.

6.1.2 Leitura

 


Figura 5: Primeira tela da parte de leitura do Caso 1 no *ModelSim*.

 


Figura 6: Segunda tela da parte de leitura do Caso 1 no *ModelSim*.

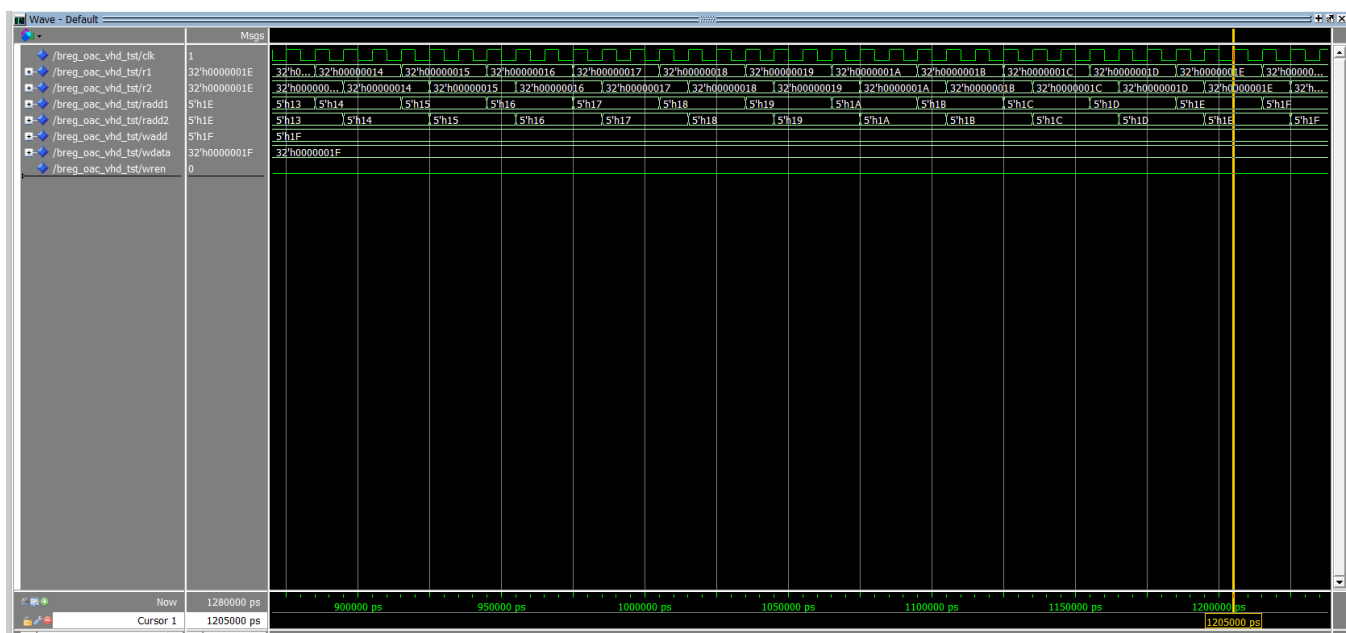


Figura 7: Última tela da parte de leitura do Caso 1 no *ModelSim*.

6.2 Caso 2 e Caso 3

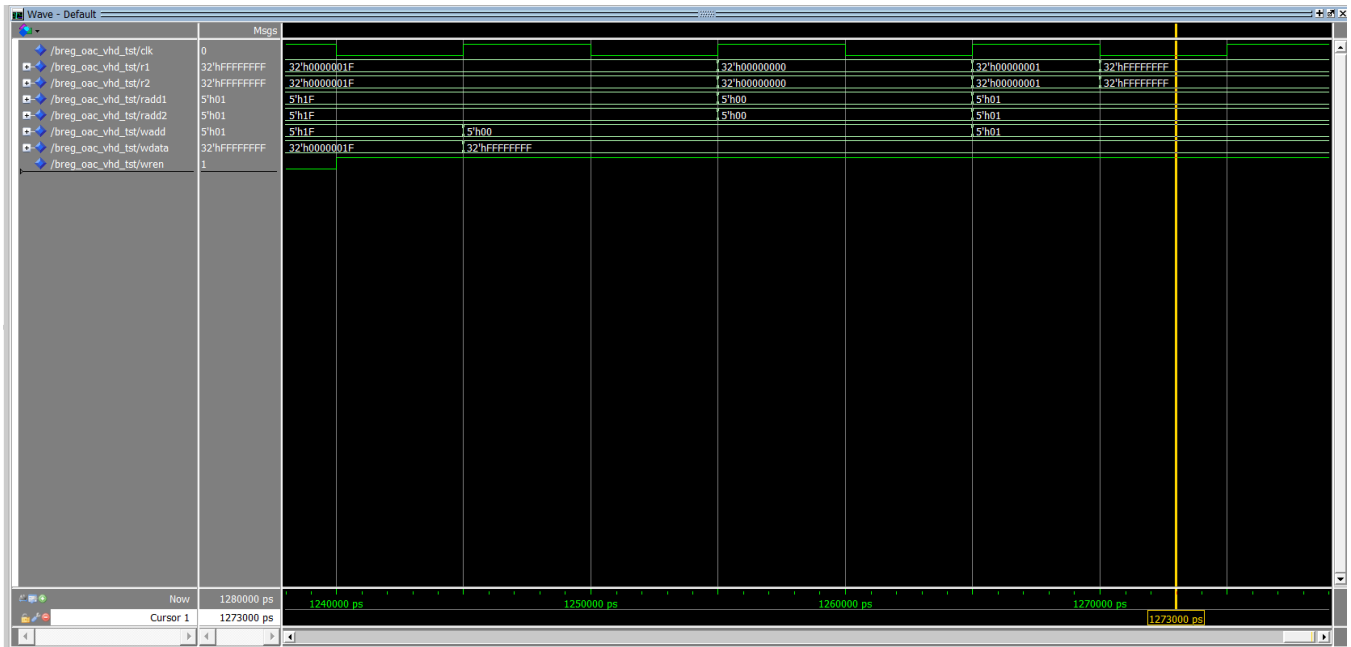


Figura 8: Tela dos Casos 2 e 3 no *ModelSim*.

7 Dados da Síntese obtidos pelo *Quartus II*

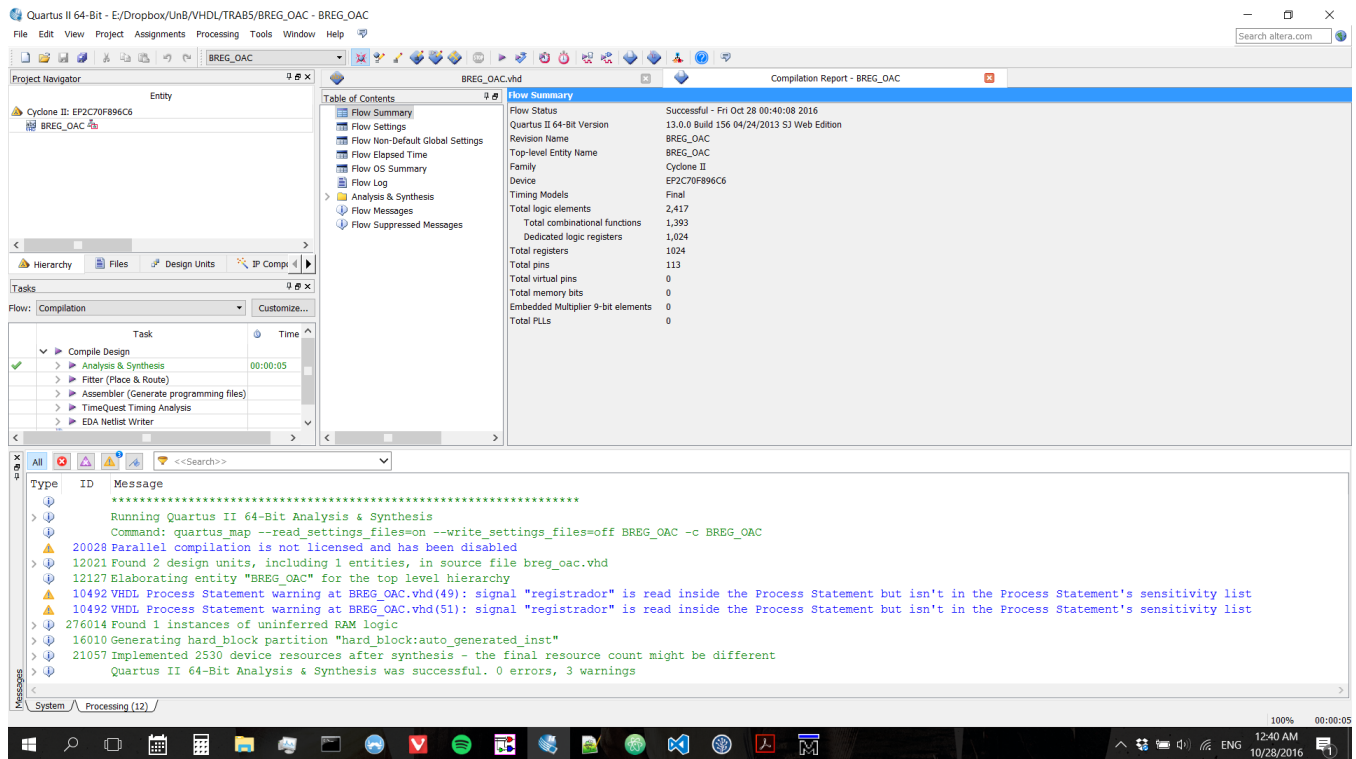


Figura 9: Dados da Síntese obtidos pelo *Quartus II* para a FPGA *Cyclone II EP270F896C6N*.